

Digitalelektronik V3


Beginn 10:00

Foliensatz zum Download


http://dodo.fb06.fh-muenchen.de/hermann/digital/mfm_digital_v3.pdf

Grundgatter

- **UND (AND)**

 


- **ODER (OR)**

 


Multiplexer

 - **Aufgabe: Durchschalten eines von n Eingängen auf einen einzigen Ausgang**



Demultiplexer/Dekoder

 - **Aufgabe: Aktivieren genau eines Ausgangs von n Ausgängen**



| s1 | s0 | y0 | y1 | y2 | y3 |
|----|----|----|----|----|----|
| 0 | 0 | | | | |
| 0 | 1 | | | | |
| 1 | 0 | | | | |
| 1 | 1 | | | | |

Codes


- **Abbildung eines Zeichensatzes auf einen anderen Zeichensatz**
 - ASCII-Code: Ziffern und Buchstaben mit 7 Bit
 - Dualzahl: Zahlen im Dualsystem
 - int. Vorwahl: internationale Telefonvorwahl

Hexadezimale Darstellung 41

| Code | Bedeutung |
|--------------|------------------|
| ASCII | A |
| Dualzahl | 65 (dezimal) |
| int. Vorwahl | Schweiz |

Codes, Wahrheitstabellen, Funktionen


Beispiel: Siebensegment-Dekoder

 

- Betrachtung als **Code**: Abbildung von vierstelligen Dualzahlen auf siebenstellige Siebensegmentanzeigemuster
- Betrachtung als **Wahrheitstabelle**: Auflistung aller zehn Wertemuster und Angabe der resultierenden Wertemuster für die zugehörigen Segmente der Anzeige
- Betrachtung als **Funktion**: Aufstellen von sieben Einzelfunktionen (je eine für ein Segment der Anzeige) in Abhängigkeit von vier Variablen

Siebensegmentdecoder (Code)

 Zeichenvorrat des Codes **Siebensegment**




Zeichenvorrat des Codes **Dualzahl**

Siebensegmentdekoeder (Tabelle)

Eingänge

$$Z = \sum_{i=0}^3 x_i \times 2^i$$

Ausgänge

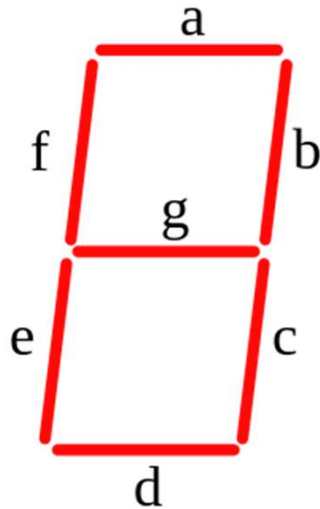

| Eingänge | | | | Ausgänge | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|----------|---|---|---|---|---|---|
| x_3 | x_2 | x_1 | x_0 | a | b | c | d | e | f | g |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | |

Siebensegmentdecoder (Funktionen)

Ableitung der Einzelfunktionen aus der Tabelle

$$a = \dots$$

$$b = \dots$$

$$c = \dots$$

$$d = \dots$$

$$e = \bar{x}_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 + \bar{x}_3 \bar{x}_2 x_1 \bar{x}_0 + \bar{x}_3 x_2 x_1 \bar{x}_0 + x_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0$$


$$f = \dots$$

$$g = \dots$$


Entwurfswerkzeuge

- **Früher: Zeichenbrett, Lötkolben, Steckbrett, Oszilloskop**
- **Heute:**
 - **Entwurfswerkzeuge** für
 - Schaltpläne (mit Gatterbibliotheken und Konsistenzprüfung)
 - Funktionsgleichungen (inklusive automatischer Minimierung)
 - Verhaltensbeschreibungen (VHDL, Verilog)
 - **Compiler** für
 - Flächen- bzw. Laufzeitoptimale Umsetzung in beliebige Technologien
 - **Simulatoren** für
 - Funktionstest am Rechner
 - **Emulatoren** für
 - Funktionstest in Hardware

Entwurfsprozess

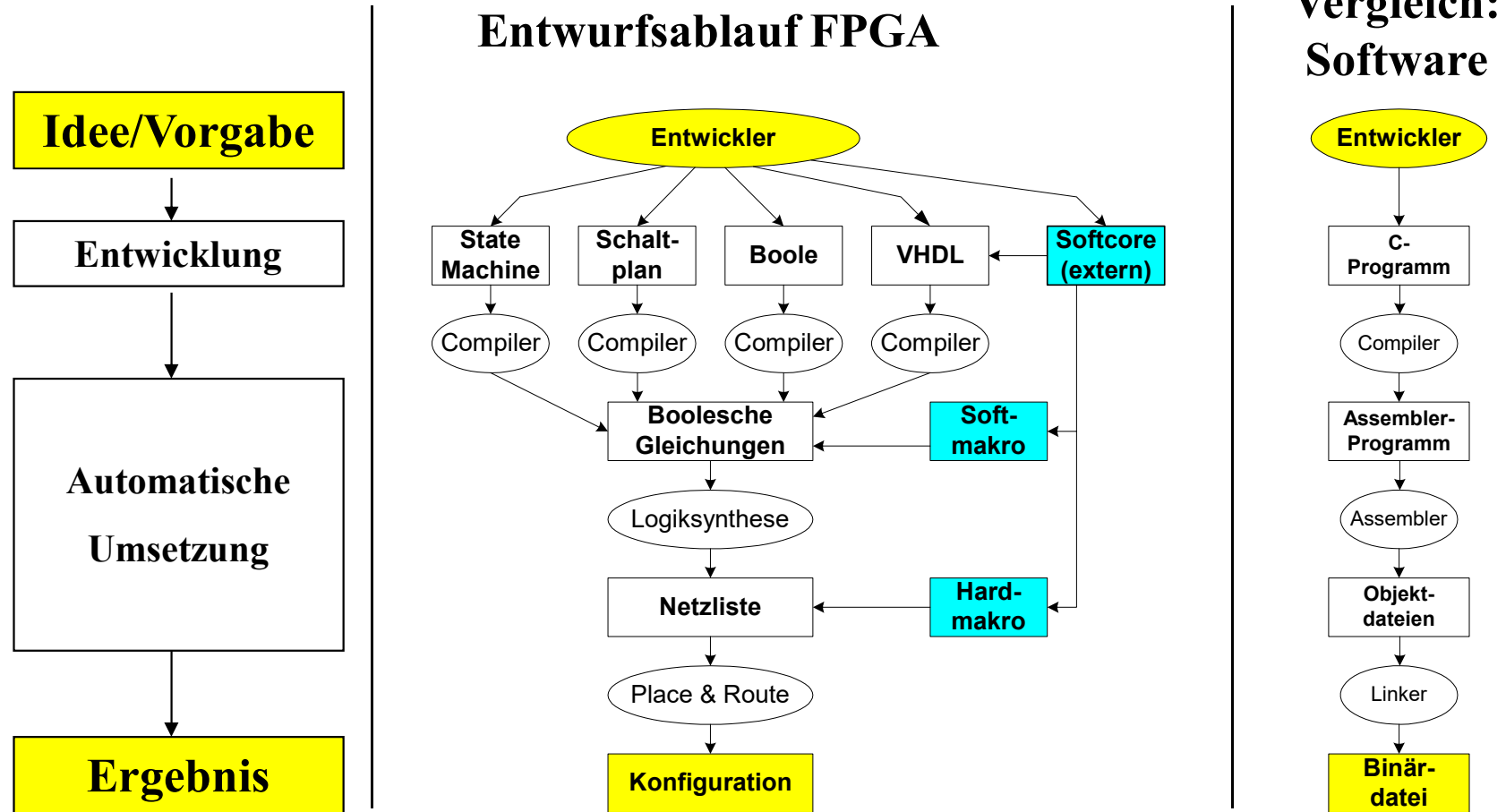

Kit im WS20/21

 

1. Ausgabetermin


Freitag, 0730-1130
Raum D205

Aktuell 40, daher
besser vorher E-Mail

Pfand 50€

Folgetermin (10)
vor. Ende Oktober

Baseboard

 


VHDL

- **HDL: Hardware Description Language**
 - Programmiersprachenähnliche Syntax
 - keine Programmiersprache (im Sinne von: Befehle werden in einer gegebenen Reihenfolge abgearbeitet)
- Ursprünglich für **Simulationen** gedacht, jedoch heute neben Verilog **Standardsprache** für **Schaltungsentwurf**
 - Nur eine Teilmenge des Sprachumfangs ist synthetisierbar, d.h., kann in eine Schaltung „gegossen“ werden


Allgemeine Angaben

- **Formatfreie Sprache**
 - **Einrückungen** und Zeilenumbrüche **belanglos**
- **Keine Unterscheidung Groß-/Kleinschreibung**
- **Namen**
 - **müssen mit A-Z beginnen**
 - danach auch **_** und **0-9** zulässig
- **Kommentar**
 - Immer **Zeilenendkommentar**, wird mit **--** eingeleitet
- **Häufiger Abschluss eines Blocks mit **end****

VHDL – Grundlagen

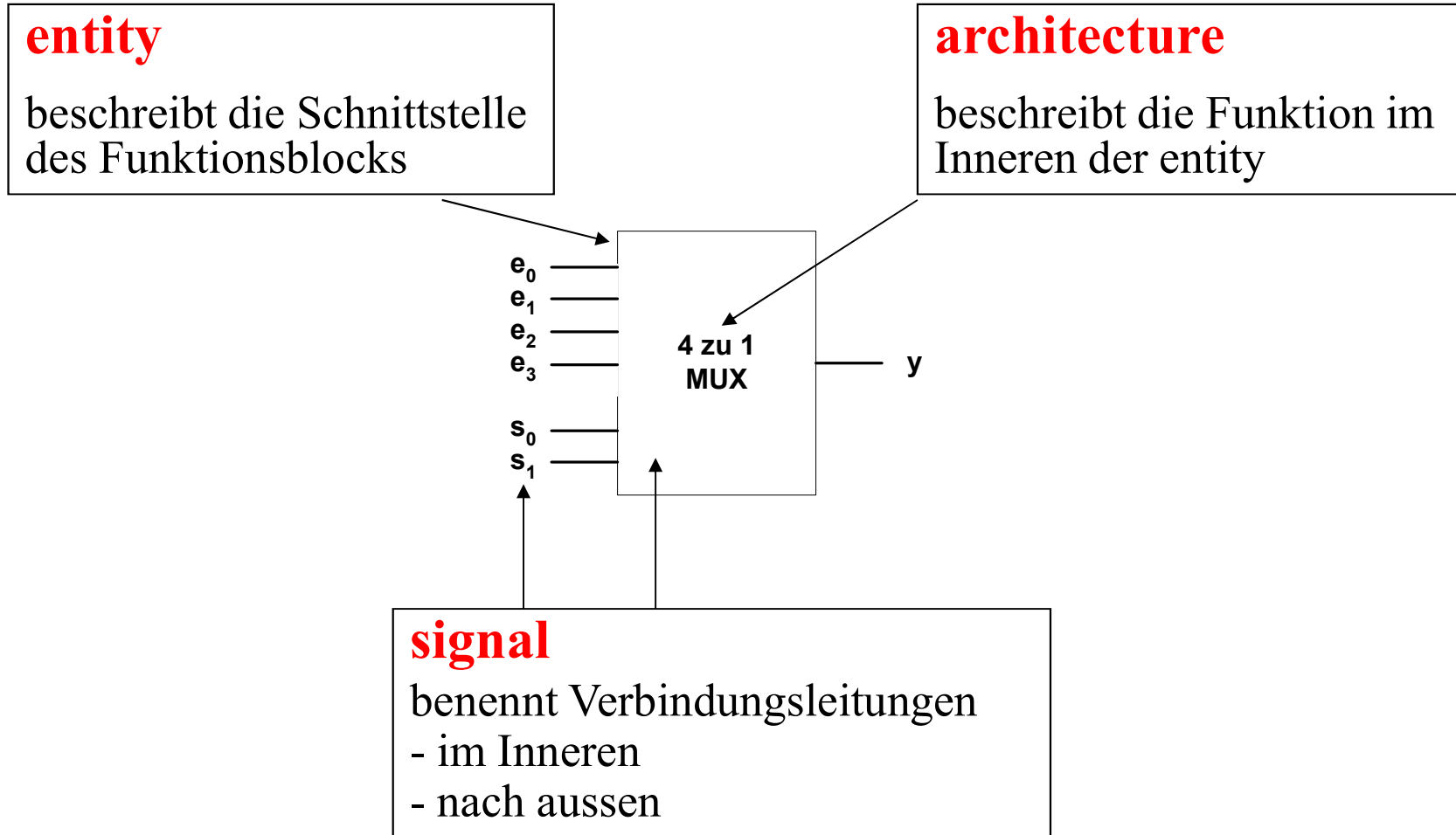


VHDL - Dateiaufbau

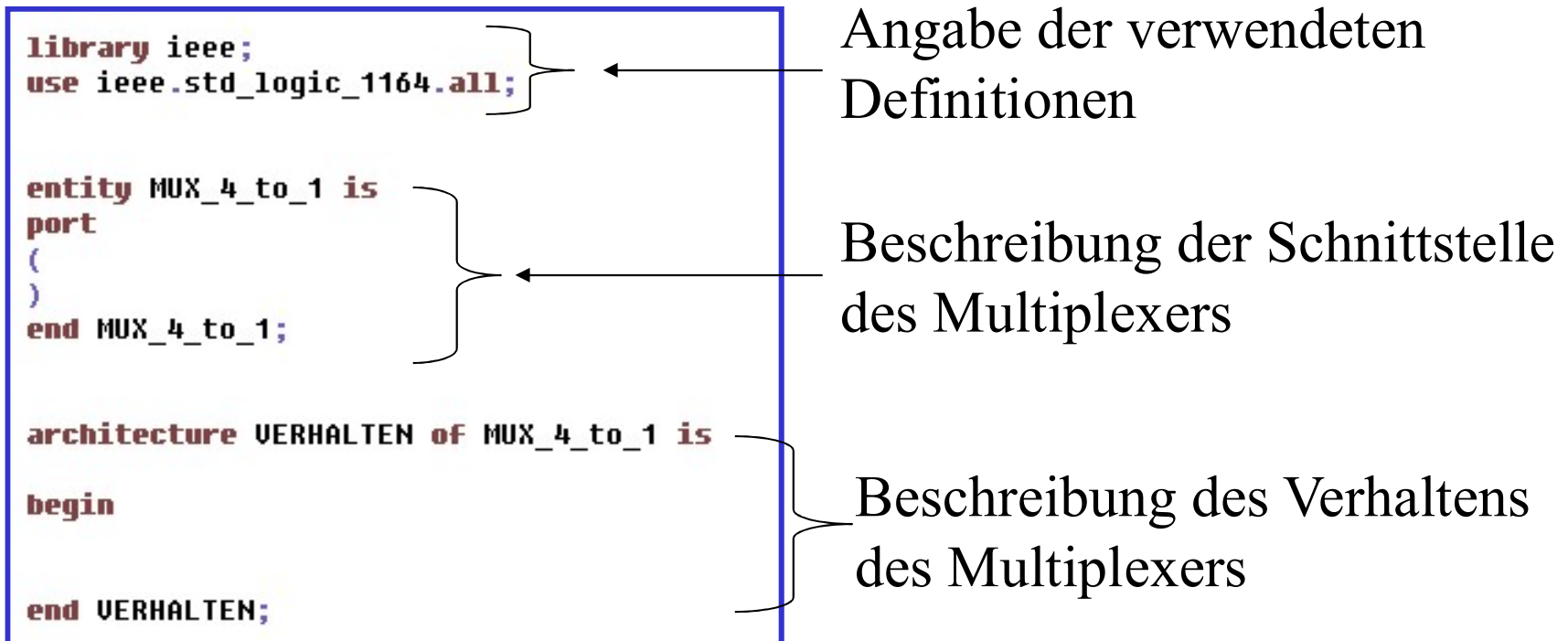

VHDL - Ports

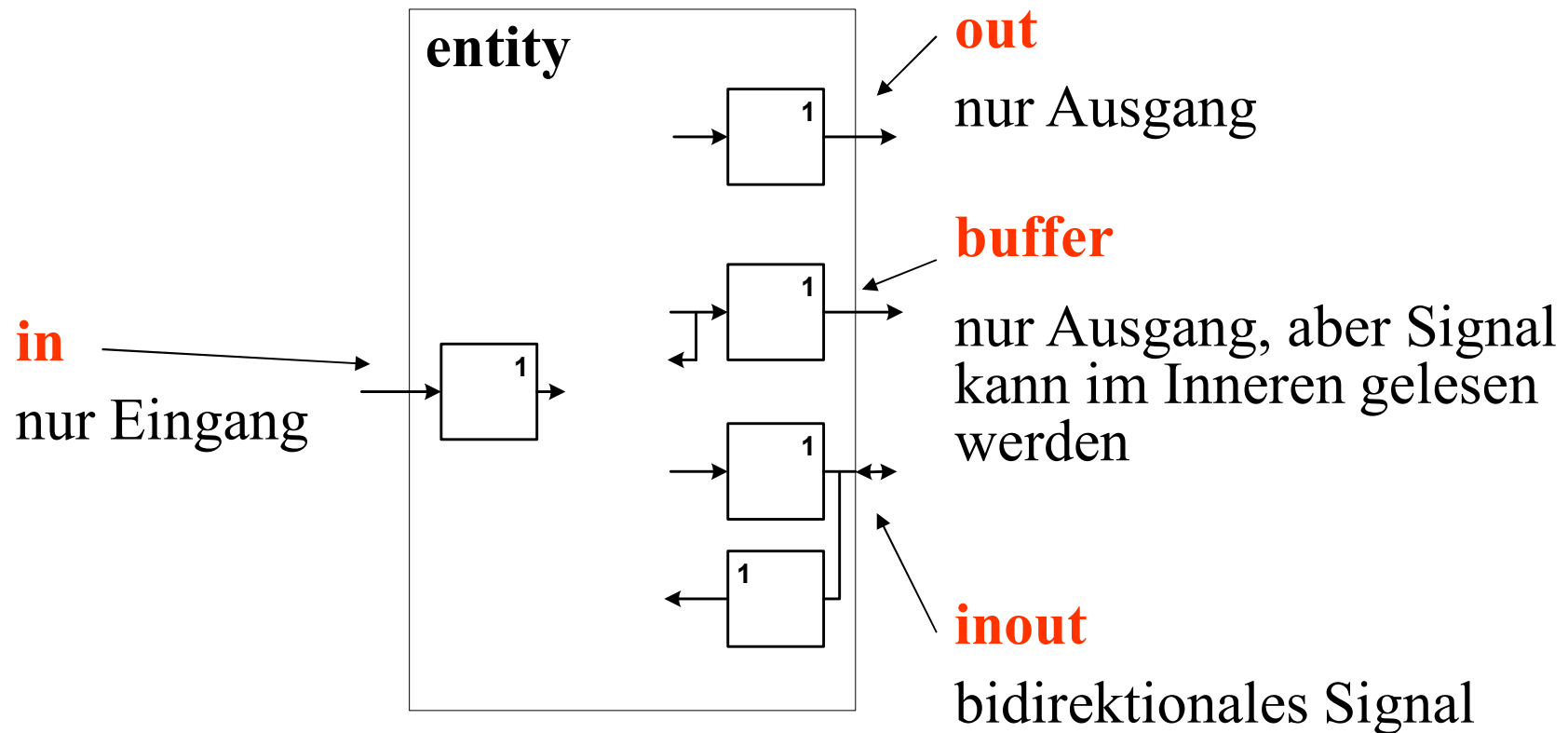- **Richtungen** an der entity können sein:



VHDL – log. Verknüpfungen

- **Zuweisungen an Signale** erlauben die üblichen logischen Verknüpfungen
 - $Y \leq x1 \text{ and } x2;$
 - $Z \leq \text{not } x1;$
- **Priorität**
 - **not** hat Vorrang
 - **and, or, xor, nand, nor, xnor** sind **gleichberechtigt**
 - Priorisierung durch Klammerung $y \leq (x1 \text{ and } x2) \text{ or } x3;$

VHDL – Typologie

- **Signale haben immer einen Typ**
- **Grundlegende Typen für den Entwurf:**
 - boolean (true, false)
 - bit (0,1)
 - **std_logic** (0,1,-,Z,U,X,W,L,H)
 - integer, natural, positive (Zahlen)
- **Typkonversionen sind möglich, müssen aber explizit angegeben werden**

VHDL – boolean und bit

- **boolean**

- kann die Werte **true** und **false** annehmen
- wird bei Bedingungen benötigt (if *ausdruck* then ...)
wobei *ausdruck* vom Typ boolean sein **muss**
- Bsp: signal v: boolean;
 v <= true;

- **bit**

- kann die Werte **'0'** und **'1'** annehmen
- Bsp.: signal y: bit;
 y <= '1';

VHDL - std_logic

- **std_logic** wird bei der Simulation und der Synthese verwendet
 - **Standardtyp** in VHDL
 - hat **9** Werte (0,1,-,Z,X,U,H,L,W), von denen 0,1 und Z für die Synthese am wichtigsten sind
 - ist nicht einfach eine Obermenge von bit

VHDL – std_logic

- **Synthese und Simulation**

1, 0: entsprechend Bitwerten 0,1

Z: hochohmig (tristate)

- **Simulation**

X: unbestimmt, **schwerer Konflikt** (0 gegen 1)

W: unbestimmt, **ungefährlicher** Konflikt (L gegen H)

U: **nicht initialisierter** Wert bei der Simulation

H, L: schwache 1, schwache 0

- **don't care: kaum unterstützt**

Architecture – Dateiaufbau

Art der Beschreibung

Name des Funktionsblocks (wie in der entity!)

```
architecture VERHALTEN of MUX_4_to_1 is
  signal temp: bit
begin
  temp <= e0;
  y    <= s0;
end VERHALTEN;
```

Deklaration lokaler Signale

Funktionsbeschreibung