

case/when

case signal/variable **is**

when wert1 => Sequentielle
Anweisungen

when wert2 => Sequentielle
Anweisungen

when others => Sequentielle
Anweisungen

end case;

Wie switch/case in C

Defaultfall **others** zwingend
nötig

Kann geschachtelt werden,
pro Fall Block von Anwei-
sungen möglich


wert1, ..., wertN müssen
disjunkt sein

Speicher - FlipFlops

- neuer Zustand abhängig von Eingangssignalen **und** dem derzeitigen Zustand
- **zustandsgesteuerte** Flipflops ändern ihren Zustand aufgrund eines Signalpegels (statisch)
 - RS-Flipflop
 - Latch
- **flankengesteuerte** Flipflops ändern ihren Zustand aufgrund eines Pegelwechsels (dynamisch)
 - D-Flipflop

RS-FlipFlop

 
- **Bisher: Schaltnetze (kombinatorische Schaltungen)**
 - Eingangsbelegung legt Ausgangsbelegung eindeutig fest
 - Schaltung hat kein Gedächtnis
- **Gesucht: Schaltung mit Gedächtnis (Speicher)**



S	R	Q_n	Q_{n+1}

Latch

 
- schaltet **während** eines Taktsignalpegels den Eingang durch (das Latch ist transparent)
- hält während des anderen Taktsignalpegels den Ausgang auf dem zuletzt angenommenen Pegel (das Latch ist gesperrt)



G	D	Q_{n+1}
0	-	Q_n
1	0	0
1	1	1

D-Flipflop

 
- Übernahme des Eingangs an den Ausgang nicht solange ein bestimmter Pegel anliegt sondern bei einem **Pegelwechsel** (Flanke)
- Nur eine Flanke ist die **aktive** Flanke



T	Q_{n+1}
0	Q_n
1	Q_n
┌	D
└	Q_n

D-RS-Flipflop

 - **Kombination aus**
 - taktflankengesteuertem D-Flipflop
 - zustandsgesteuertem RS-Flipflop



S und R haben Vorrang

S=0 und R=0 nicht definiert

S	R	T	Q_{n+1}	\overline{Q}_{n+1}
0	1	-	1	0
1	0	-	0	1
1	1	0	Q_n	\overline{Q}_n
1	1	1	Q_n	\overline{Q}_n
1	1	┘	D	\overline{D}


Prozess – Einsatzgebiete

- **Getakteter Prozess**
 - Beschreibung eines Speichers
 - Anwendung: Automat
- **Kombinatorischer Prozess**
 - Nutzung „bequemerer“ Anweisungen
- **Nicht synthetisierbarer Prozess**
 - Erzeugung von Signalverläufen im Simulator
 - Anwendung: Testbench

Prozess – Einordnung

- **Beinhaltet eine sequentielle Umgebung**
 - Andere Anweisungen (if/then, case/when)
 - Reihenfolge der Anweisungen hat Effekt
- **Ist nicht schachtelbar (kein Prozess im Prozess)**
- **Kann lokale Variablen deklarieren**
 - Formal wie Signale, aber andere Eigenschaften
- **Wird gleichzeitig mit anderen Prozessen ausgeführt**
 - Beliebig viele Prozesse in einer architecture möglich
- **Kommuniziert über Signale mit der Außenwelt**

Prozess – Einordnung

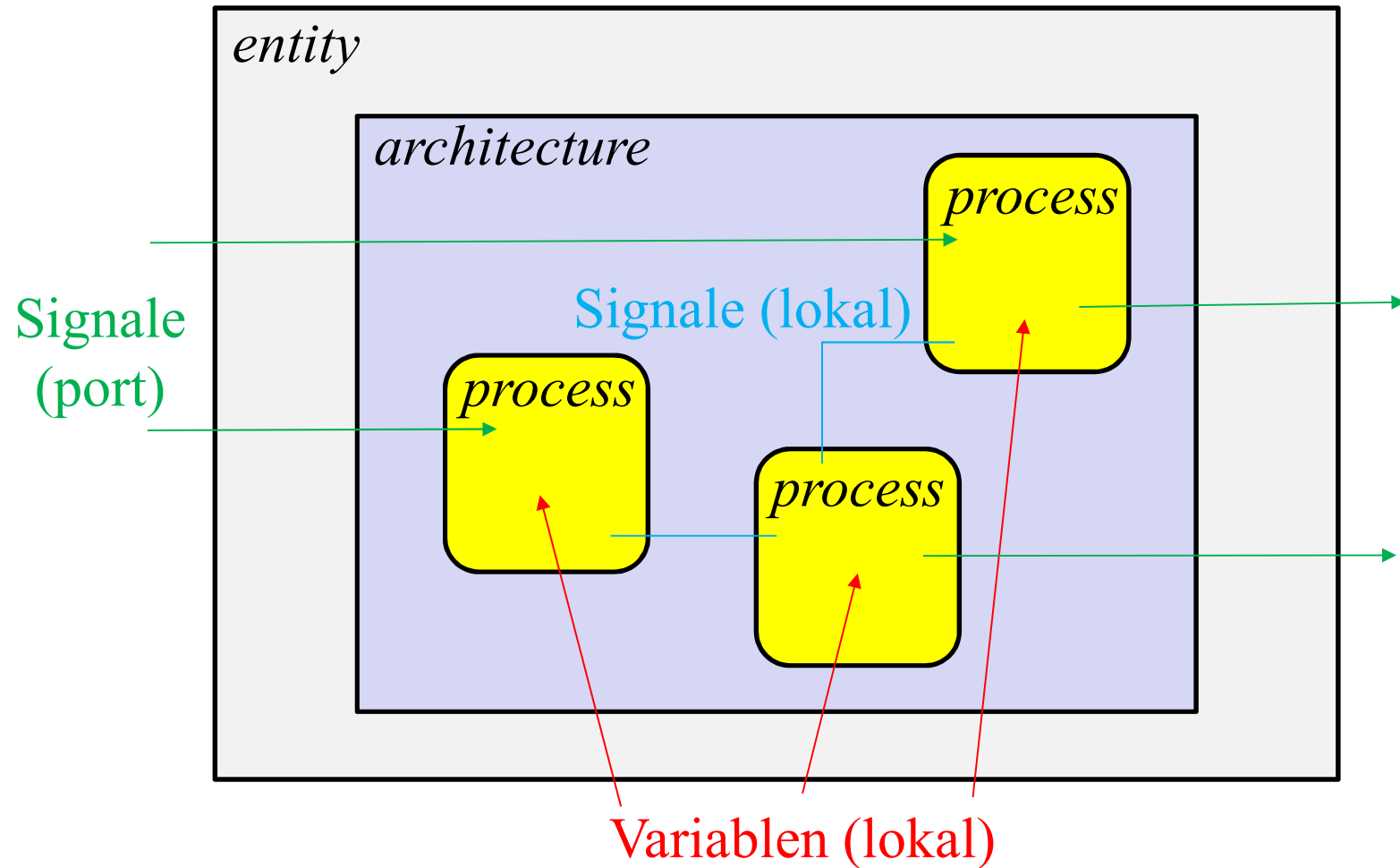

Prozess - Syntax

- Aufbau ähnlich einer architecture
- Kann lokale Deklarationen enthalten (keine neuen Signale)
- Kann eine **Empfindlichkeitsliste** enthalten,
d. h. Liste aller Signale, auf die der Prozeß reagieren kann
- Kann mit einem **Label** versehen werden

```
label: process (Empfindlichkeitsliste)
    -- lokale Deklarationen

begin
    -- sequentielle Anweisungen

end process label;
```

Signale vs. Variablen

Eigenschaft	Signal	Variable
Deklaration	entity, architecture	process, function
Syntax Zuweisung	S <= ...	V := ...
Zeitverlauf (im Simulator)	ja	nein
Zuweisung wird im process wirksam	am Ende	sofort

Aufbau für synthetisierbare Schaltung

```
process (set, reset, clock)
```

```
begin
```

```
if (bedingung aus set und reset)
then
    -- asynchrone Aktionen
elseif rising_edge(clock)
then
    -- synchrone Aktionen
end if;
```

```
end process;
```

Hinweise

- **Taktabfrage**

- nur einmal im process (siehe Template)
- nur eine Flanke rising_edge() oder falling_edge()
- keine „Verheiratung“ des Taktsignals mit anderen Signalen, also nicht if rising_edge(clock) and hold='1'
- Taktsignal sollte vom Typ std_logic sein

- **Sonstiges**

- Signale/Variablen vorbelegen, sie können in der sequentiellen Umgebung ja später überschrieben werden
- Keine Anweisung außerhalb des if/then/else-Blocks (grauer Bereich im Template)
- Keine wait-Anweisung (da Empfindlichkeitsliste vorhanden ist)